Candidato

Lorenzo Cappetti

Relatore

Prof. Antonio Luchetta Prof. Gabriele Maria Lozito

UNIVERSITÀ DI FIRENZE Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

A.A. 2022/2023



- Scopo dei simulatori:
 - Analisi e studio dei prototipi
 - Generazione di dataset di misure
 - Parametrizzazione e Ottimizzazione
- Lo scopo della tesi è analizzare e confrontare i simulatori simbolici e i simulatori numerici per circuiti analogici



Simulatori Analogici Numerici e Simbolici

- Simulatori numerici: risultati numerici, come seguenze di numeri o grafici.



Simulatori Analogici Numerici e Simbolici

- Simulatori numerici: risultati numerici, come seguenze di numeri o grafici.
- Simulatori simbolici: restituiscono risultati sotto forma di formule, ma possono diventare complessi con circuiti di grandi dimensioni.



Simulatori Analogici Numerici

• Elaborazione numerica: Utilizzano algoritmi per risolvere equazioni differenziali, consentendo una simulazione dettagliata. Consentono anche l'inserimento di modelli reali, e non solo ideali.

Simulatori Numerici

900


- Precisione: Offrono buona precisione anche per circuiti non lineari, consentendo valutazioni quantitative accurate.
- Dimensioni: Adatti per circuiti di grandi dimensioni senza creare difficoltà di lettura del risultato.



LTspice

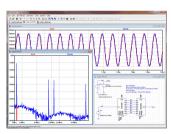- efficiente nella simulazione di circuiti analogici ed è dotato di un'ampia libreria per le componenti
- interfaccia relativamente semplice e diretta
- supporta vari tipi di analisi come DC. AC. transitorio
- completamente gratuito








Introduzione

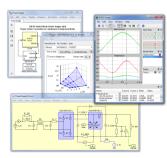- più efficiente nella simulazione di sistemi elettrici di potenza, simulazione di sistemi dinamici e nella modellazione di sistemi di controllo
- interfaccia utente grafica (GUI) moderna e intuitiva
- permette la connessione a moduli predisposti al "real time simulator"







Simulatori Analogici Simbolici


- Precisione: Maggiore precisione per circuiti lineari, grazie alla restituzione di risultati simbolici senza approssimazioni. Consentono anche l'inserimento di modelli preesistenti
- Analisi parametrica: Consentono analisi parametriche per ottimizzare il designi del circuito.
- Estendibilità e ripetibilità: Semplice estensione dei circuiti e ripetizione dell'esecuzione con minor spesa computazionale. Consentendo anche di fare post-elaborazione del risultato, valutando le formule che utilizziamo.



SapWin

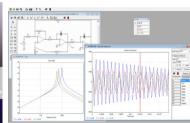
- simulatore simbolico sviluppato dall'Università di Firenze
- software pensato per supportare la didattica, l'analisi, la simulazione e l'ottimizzazione dei circuiti analogici
- permette entrambe le simulazioni





Metodo dei Due Grafi

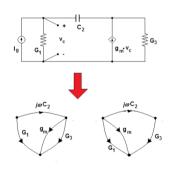
- Utilizzato per SapWin (e altri simulatori simbolici).
- Il circuito viene diviso in due Grafi distinti:
 - Grafo della corrente.
 - Grafo della tensione.
- I due grafi sono costruiti seguendo delle regole che dipendono dalla natura dei bipoli presenti nel circuito
- Gli elementi non lineari vengono modellati come tali e utilizzato il loro circuito lineare equivalente





MNA (Analisi Nodale Modificata)

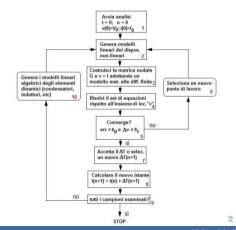- Utilizzata per la simulazione nei simulatori numerici.
- Applica le Leggi di Kirchhoff per corrente e tensione per la descrizione del circuito.
- Rappresenta il sistema sotto forma di equazioni matriciali e risolve il sistema per ottenere le soluzioni di tensione e corrente.



Lorenzo Cappetti

Università di Eirenze

Confronto sugli Algoritmi

Efficienza:

- MNA: Computazionalmente intensivo per circuiti complessi a causa dell'analisi simultanea di tutti gli elementi.
- Due Grafi: Potenzialmente più efficiente grazie all'uso di modelli semplificati nelle regioni lineari.

Precisione:

- MNA: Elevata precisione per circuiti lineari e non lineari, con dettagli a livello di componente.
- Due Grafi: La precisione dipende dalla corretta modellazione delle regioni lineari e non lineari, ma può essere altrettanto accurata se implementata correttamente.



Filtro Tow-Thomas

- filtro Tow-Thomas è un tipo di filtro attivo del secondo ordine che viene utilizzato per implementare varie funzioni di filtraggio
- primo filtro è passa-banda
- secondo filtro è passa-basso
- l'uscita è un passa-basso invertente

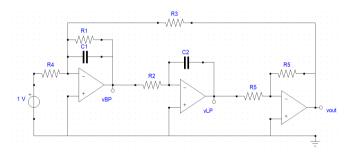


Figura: Filtro di TowThomas



Aspetti di Confronto

- analizziamo le uscite degli op-amp
- diagrammi di Bode con guadagno e fase
- quello che ci aspettiamo è di avere tutti e tre i grafici identici: con v_{IP} che coincide con v_{out} per quanto riguarda il diagramma del guadagno



Grafici e Risultati per PLECS

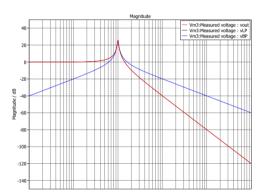


Figura: Diagramma di Bode per il guadagno

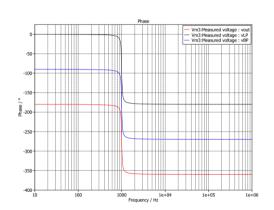


Figura: Diagramma di Bode per la fase

◆□ ▶ ◆□ ▶ ◆■ ▶ ◆■ ● 900

Lorenzo Cappetti Università di Firenze

Grafici e Risultati per LTspice

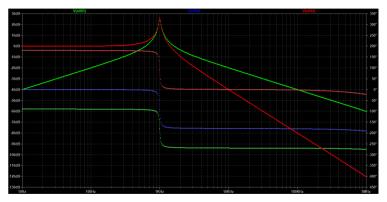


Figura: Diagramma di Bode per LTspice



Grafici e risultati per SapWin

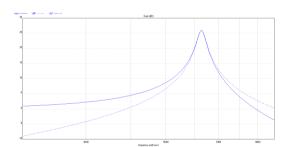


Figura: Diagramma di Bode per il guadagno

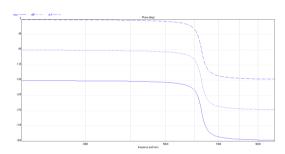


Figura: Diagramma di Bode per la fase



Risultato Simbolico di SapWin

$$v_{\rm BP} = \frac{+ \left(-C_2 R_1 R_2 R_3 R_5\right) s}{+ \left(R_1 R_4 R_5\right) + \left(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5\right) s + \left(C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5\right) s^2} \tag{1}$$

$$v_{LP} = \frac{+(R_1 R_3 R_5)}{+(R_1 R_4 R_5) + (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5) s + (C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) s^2}$$
(2)

$$v_{\text{out}} = \frac{+(-R_1 R_3 R_5)}{+(R_1 R_4 R_5) + (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5) s + (C_2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5) s^2} = -v_{\text{LP}}$$
(3)



Analisi dei Risultati

- Entrambi i simulatori confermano le aspettative, con grafici che seguono le ipotesi.
- I simulatori simbolici sono preferibili per lo studio dei modelli e delle variazioni parametriche, ma perdono di leggibilità con circuiti più complessi.
- I simulatori numerici sono efficaci per simulare circuiti non lineari di grandi dimensioni, con la costituzione e l'uso di librerie.



Grazie per l'attenzione

